 


Stavebnice logických obvodů

TTL



1. Napájecí napětí:

$$U_{CC} = 5V$$

- Napěťové rozsahy

$$U_{IL} = 0 - 0,8V$$

$$U_{IH} = 2 - 5,5V$$

$$U_{OL} = 0 - 0,4V$$

$$U_{OH} = 2,4 - U_{CC}$$

2. Šumová imunita

$$\delta_H = U_{OH} - U_{IH} = 2,4 - 2V = 0,4V$$

$$\delta_L = U_{IL} - U_{OL} = 0,8 - 0,4V = 0,4V$$

3. Logický zisk

(zatížitelnost výstupu)


$$N = 10 - 30$$

Na výstup můžeme připojit až N hradel stejné modifikace


4. Zpoždění signálu na jedno hradlo

$$t_p = 19ns$$

5. Převodní charakteristika

 

CMOS

 

1. Napájecí napětí

$$U_{CC} = 3 - 18V$$

Pro: $U_{CC} = 5V$

• Napěťové rozsahy

$$U_{IL} = 1,5V(0,3U_{CC})$$

$$U_{IH} = 3,5V(0,7U_{CC})$$

$$U_{OL} = 0 - 0,5V(0U_{CC})$$

$$U_{OH} = 4,95(U_{CC})$$

2. Šumová imunita

$$\delta_{HL} = 2,2(0,4U_{CC})$$


3. Logický zisk

velký

4. Zpoždění signálu na jedno hradlo


$$t_{pd} = 20ns$$

5. Převodní charakteristika

 

HC

 1. Napájecí napětí
 $U_{CC} = 2 - 6V$
2. Šumová imunita
 $\delta_H = U_{OH} - U_{IH} = 2,5V$
 $\delta_L = U_{IL} - U_{OL} = 1,8V$
3. Logický zisk
 neznámý
4. Zpoždění signálu na jedno hradlo
 $t_{pd} = 20ns$
5. Převodní charakteristika




Sekvenční logické obvody


RS klopný obvod

Pomocí nand


Set

 

Reset

 


Memory

 


Synchronní RS

obohaceno o dva nandy na začátek


D klopný obvod

 


JK klopný obvod

 

Posuvný registr

 

Asynchronní binární čítač

 


Programovatelné logické obvody a polovodičové paměti

PLD

Programovatelné logické pole jsou realizovány kombinací:

 
- AND hradel
- OR hradel
- propojovacích polí
- inventurů a klopných obvodů



PROM

Programovatelné read only memory jsou realizovány kombinací:

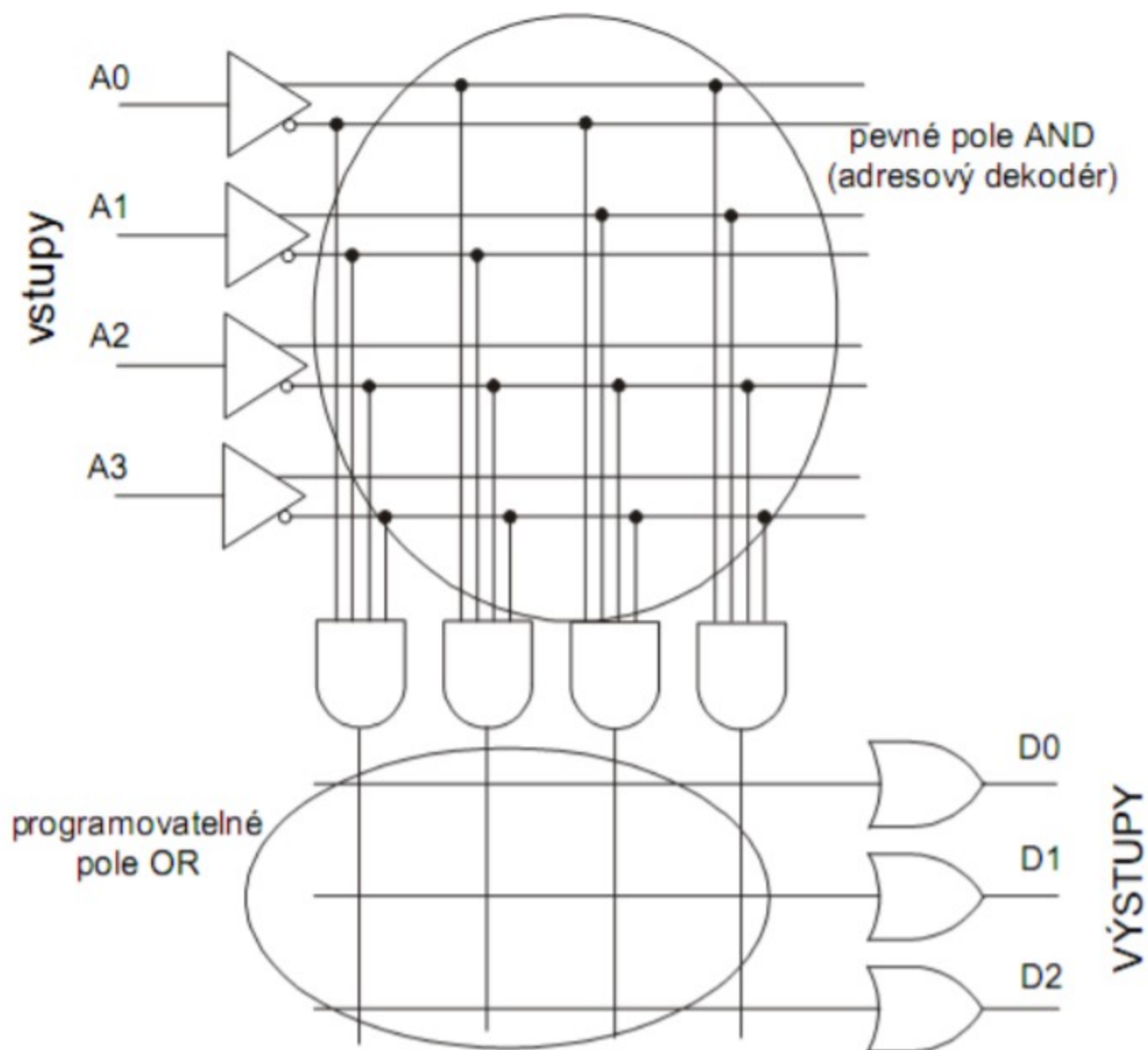
- neprogramovatelné propojovací pole hradel AND
- programovatelné pole hradel OR



PAL

Programovatelné array (pole) logic jsou realizovány kombinací:

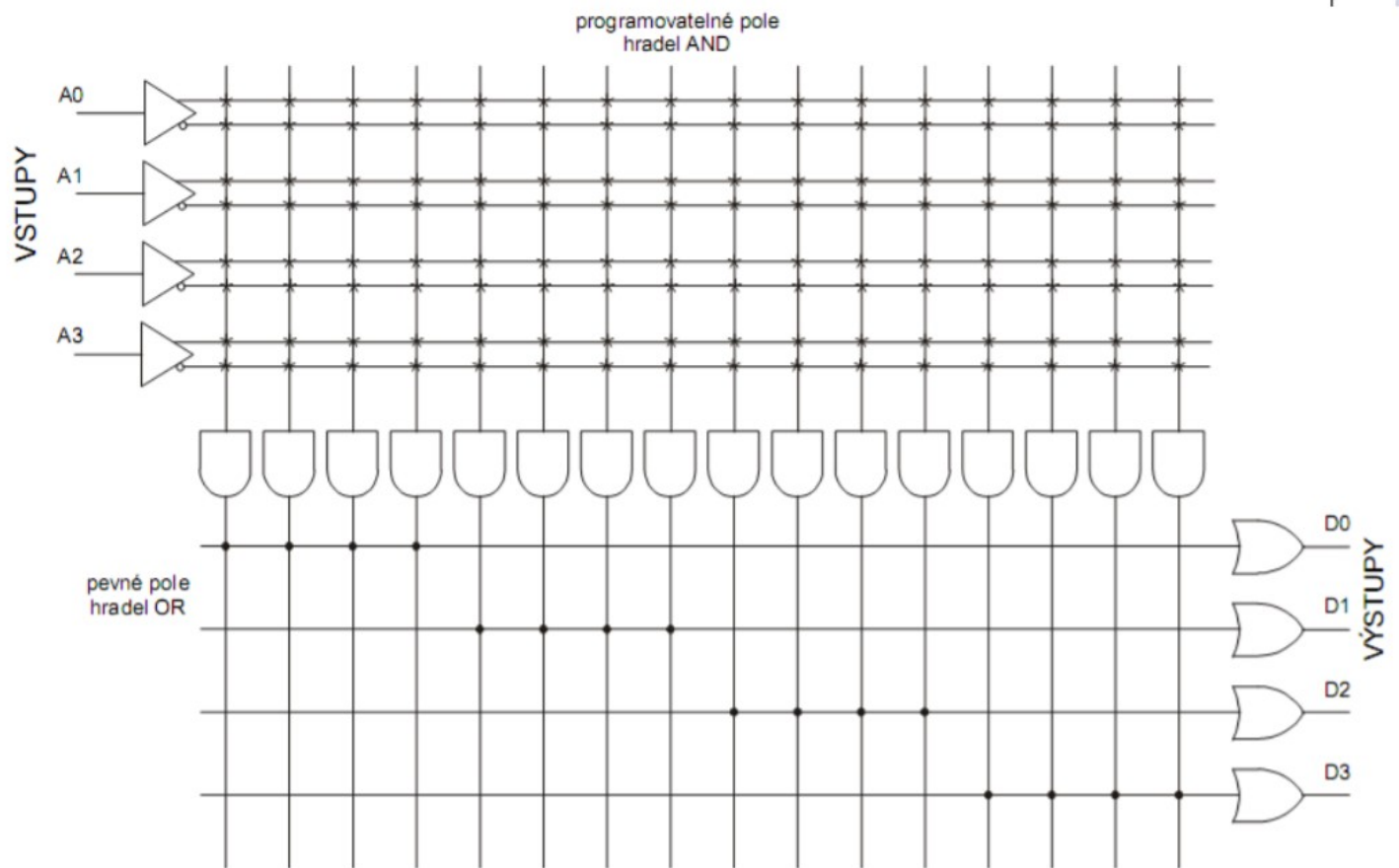
- programovatelné propojovací pole hradel AND
- neprogramovatelné pole hradel OR



FPLA

Field (polové) programovatelné logické array (pole) jsou realizovány kombinací:

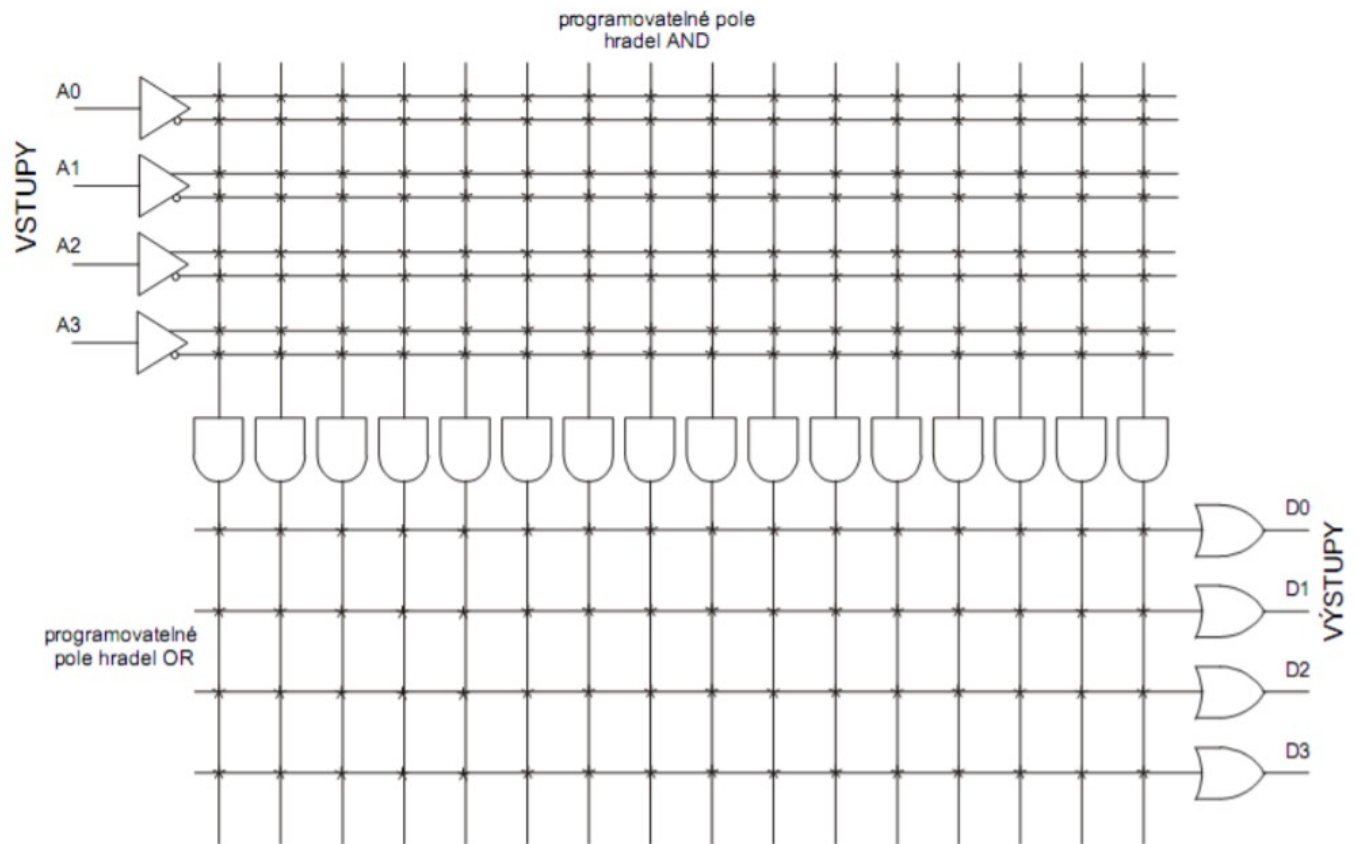- programovatelné propojovací pole hradel AND
- programovatelné pole hradel OR



GAL

Obecná (generic) polová logika

Čítače a časovače

- **dva binární čítače/časovače**
- jejich stav je softwarově dostupný v registrech TH0, TL0 resp. TH1, TL1
- použití:
 - generování časových intervalů
 - čítání událostí
 - generování přenosové rychlosti pro sériový port (seriová komunikace zabere jeden čítač)
- řízení spuštění a zastavování čítačů/časovačů
 - hardware
 - software
- komparační registry záchytné registry
- generování přerušení (bude popsáno později)

Režimy čítačů/časovačů 8051

Režim činnosti čítačů/časovačů je určen nastavením registru **TMOD**

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	bit
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0	adresa=89H
1				0				čítač

C/T -výběr hodin čítače

- (=1) -externí

- (=0) -oscilátor

TCON - obsahuje stavové a řídicí bity časovače 0 a časovače 1

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	bit
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	

Generování pulzů

```
sbit LED=P3^4
main ()
{
    TMOD = 0x02;
    TH0 = -50;
    TL0 = -50;
    TR0 = 1;
cycle:
    while (!TF0);
    TF0 = 0;
    LED = (!LED);
    goto cycle;
}
```